

# Hlasový modul

Ivo Strašil

Popisovaný přístroj je univerzálně použitelný modul s funkcemi přehrávání a záznamu zvuku, řečové syntézy číselných údajů a rozpoznávání hlasových povelů. V prezentovaném provedení slouží jako doplněk k různým technologickým zařízením a je ovládán standardní sběrnicí RS-232. Jako ukázka byl dále implementován i hlasový výstup údajů pro multimetry Metex. Zveřejnění zdrojových kódů v jazyce C umožňuje snadné uživatelské modifikace funkce přístroje.


## Technické parametry

Napájecí napětí:	8 až 35 V.
Klidový odběr proudu:	25 mA.
Odběr proudu při hlášení:	75 mA.
Kapacita paměti:	1 MB.
Vnější rozměry:	85 x 70 x 20 mm.
Hmotnost:	110 g.

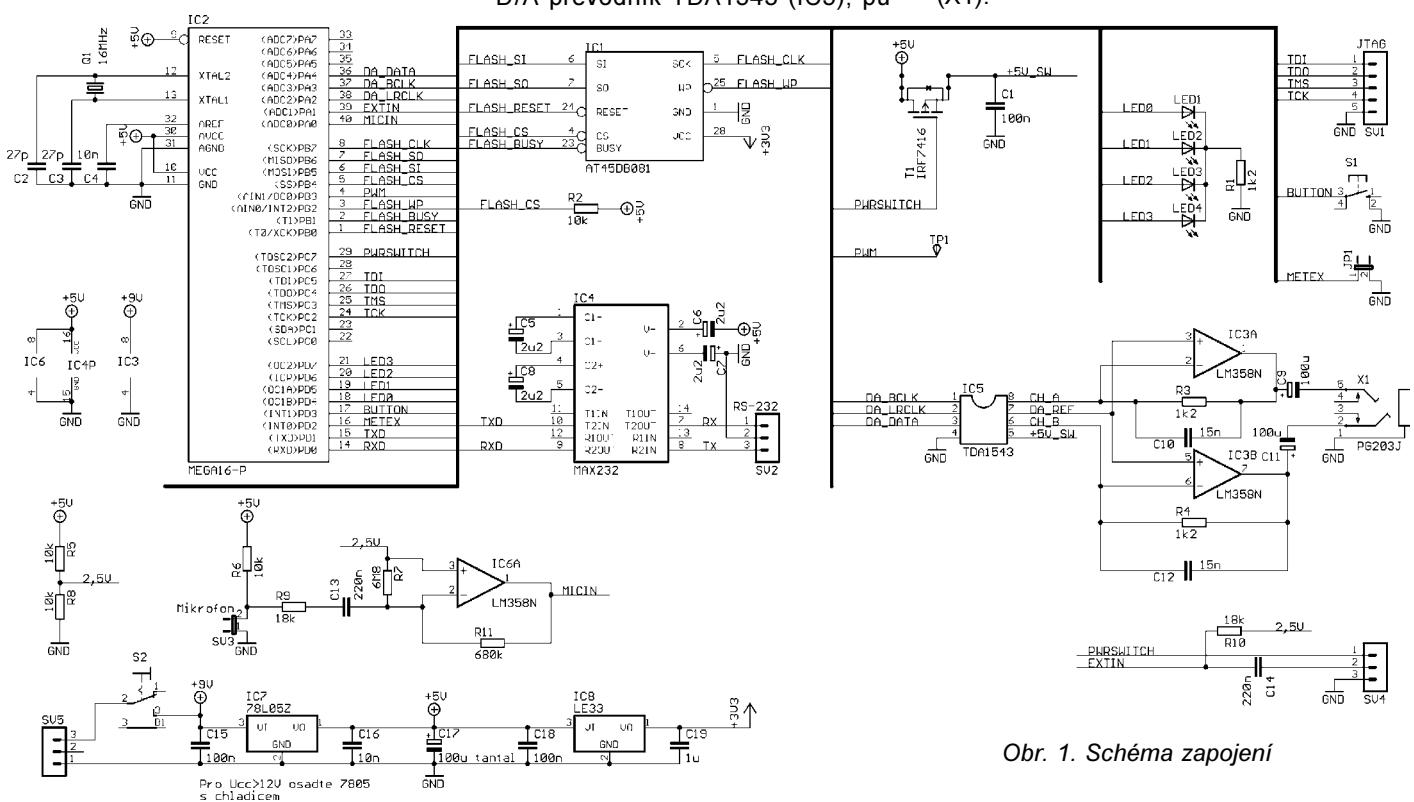
## Popis zapojení

Srdcem celého hlasového modulu je mikrokontrolér AVR ATMega16 (IC2 - viz schéma na obr. 1), který řídí všechny funkce přístroje. IC2 je taktován krystalem Q1 na své maximální hodinové frekvenci 16 MHz, při které poskytuje pro popisované zařízení více než dostatečný výkon.

Hlasový modul je primárně určen k řízení z nadřazeného systému (např. řídicího PLC stroje) pomocí sběrnice RS-232, která je vyvedena na konektor SV2. Zařízení obsahuje běžný převodník úrovni s obvodem MAX232 (IC4).



VYBRALI JSME NA  
OBÁLKU

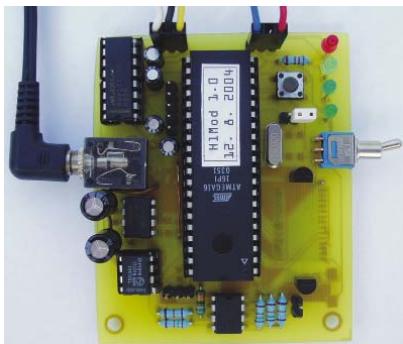

Všechny zaznamenané zvuky jsou uloženy v paměti DataFlash firmy Atmel AT45DB081 (IC1) s kapacitou 1,03 MB; případnému rozšíření nestojí nic v cestě, protože se v této řadě paměti vyrábí typy s kapacitami až 512 MB. Paměť zachovává data po dobu minimálně 20 let, navíc nabízí velmi rychlé čtení i zápis díky integrované dvojici bufferů SRAM. Snad jedinou její nevýhodou pro tuto aplikaci je nutnost napájení napětím 3,3 V (přesněji 2,6 až 3,6 V), naštěstí má „5V-tolerantní vstupy“, takže není nutné používat převodníky úrovní.

Paměť je připojena k hardwarovému synchronnímu sériovému rozhraní (SPI) mikrokontroléru IC2. Rezistor R2 zajišťuje zablokování přístupu k paměti IC1 přivedením log. 1 na signál /CS vždy, když jsou výstupy mikrokontroléru ve stavu vysoké impedance, například při náběhu napájecího napětí nebo při nahrávání programu.

Pro přehrávání zvuků je osazen D/A převodník TDA1543 (IC5), pů-

vodně určený pro CD přehraváče. Tento integrovaný obvod nabízí 16bitovou kvalitu ve dvou kanálech při vzorkovacích frekvencích až 192 kHz. Zvuková data se do převodníku přenáší z mikrokontroléru po sériové sběrnici I<sup>2</sup>S. Stereofonní výstup modulu vždy přehrává v obou kanálech ten stejný zvuk, ale je možné nezávisle na sobě regulovat hlasitosti obou výstupů, případně jeden výstup úplně umlučet. To umožňuje připojit k jednomu modulu např. vnitřní a vnější reproduktory s odlišnou funkcí.

Dvojitý operační zesilovač IC3 převádí proudový výstup převodníku na napěťový, vhodný pro připojení externího nf zesilovače nebo miniaturního reproduktoru či sluchátek o impedanci 32 Ω. Oba výstupní kanály jsou přístupné na konektoru Jack 3,5 mm (X1).

Obr. 1. Schéma zapojení



nejméně odlišné šablony oznámi modul nadřazenému systému spolu s hodnotou chybového skóre tohoto povelu, která do jisté míry vyjadřuje spolehlivost rozpoznání. Pro snížení rizika chyby umožňuje mikrokontrolér zadat při volání funkce rozpoznání povelu, které šablony má testovat - jsou-li možné odpovědi, např. jen „Souhlas“ a „Ne“, je pravděpodobnost chybného určení téměř nulová.

Spolehlivost tohoto rozpoznávání je při dosažené jednoduchosti uspokojivá, při výběru z osmi povelů dosahuje asi 95 % s mluvčím, který prováděl učení příkazů, a asi 85 % s jiným mluvčím. Úspěšnost rozpoznávání je velmi závislá na použitých slovech, je vhodné používat slova, která se značně liší výslovností. Ideální jsou dvou až čtyřslabičné příkazy. Snaha o zřetelné a pomalé diktování příkazů (např. jako špatně slyšícímu) nevede k úspěchu, naopak, nejlepší výsledky jsou při zadávání povelů normálním, klidným hlasem s jasnou, neprerušnanou artikulací.

Při výběru vždy jen ze dvou až pěti příkazů je možné dosáhnout i stoprocentní úspěšnosti rozpoznání. Pro zlepšení spolehlivosti je také vhodné naučit modul důležité povely několikrát různými mluvčími.

Několik dalších funkcí modulu umožňuje ovládání a přepínání režimu funkce diod LED modulu, nastavení hlasitosti výstupu a nastavení přesné funkce signálu PWRSWITCH.

### Ovládání modulu


Modul je ovládán krátkými příkazy, které přijímá po sběrnici RS-232 z nadřízeného systému, obvykle jiného mikrokontroléru nebo technologického počítače. Sériová komunikace běží rychlostí 19200 Bd, 8 datových bitů, 1 stopbit, bez parity. Ukončení všech příkazů potvrzuje modul odesláním textu „OK“, probíhající příkaz je možné přerušit odesláním znaku Esc (#27).

Pokud je v nastavení modulu povolena funkce tlačítka S1, odesílá se při stisknutí tlačítka text „REQUEST“ nadřazenému systému.

Modul dále odesílá v průběhu plnění příkazů informační zprávy o průběhu, uvozené znakem ‘\_’.

Dostupné příkazy shrnuje tab. 2.

Při oživování a programování modulu je vhodné testovat jeho funkce z počítače PC pomocí propojovacího kabelu podle obr. 2. Můžeme využít libovolný terminálový program, například Hyperterminál nebo Mitecom, nebo testovací utilitu VRTest, která

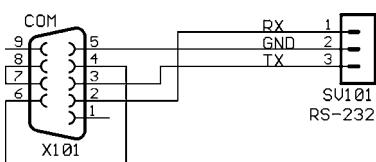

Obr. 2. Propojovací kabel hlasový modul - PC

Tab. 2. Stručný přehled příkazů pro hlasový modul

Příkaz, parametry	Popis funkce
<b>WP</b> začátek počet (stran)	Přehravá zvuk
<b>WR</b> začátek počet (stran)	Nahrává zvuk z analog. vstupu
<b>WL</b> začátek počet (stran)	Nahrává zvuk z digitálně (z PC)
<b>WE</b> od do (bloku)	Maže DataFlash, parametry jsou 1/8 čísla strany
<b>NS</b> číslo	Čte číslo (př. NS 12,057 VA)
<b>IE/II</b>	Přepne na externí nebo interní (mic) vstup
<b>CS</b> data	Nastavení funkce LED, tlačítka, signálu PWRSWITCH...
<b>CL</b> data	Ovládá LED diody
<b>FW/FA/FP/FF</b>	Přepíná datový formát
<b>VS</b> ch_A ch_B	Nastavuje hlasitost obou kanálů
<b>RW</b> číslo	Učení hlasového příkazu
<b>RR</b>	Rozpoznává ze všech příkazů
<b>RS</b> 0011100000001000	Rozpoznává jen ze zvolené sady příkazů (jednička=akceptuj příkaz)

Méně významné příkazy nejsou uvedeny.


je spolu s bližšími informacemi o protokolu k dispozici na [www.aradio.cz](http://www.aradio.cz). Pomocí programu VRTest (obr. 3) je také možné nahrávat zvuky do hlasového modulu digitálně přímo z PC, například přenést do modulu soubor cisla8b.wav, nutný pro funkci čtení čísel a hlasového výstupu k multitemtru.


Zvuky doporučuji před nahráním do modulu připravit na PC v nějakém editoru (vhodný je např. sharewareový GoldWave) a přenést je pokud možno digitálně pomocí VRTest.exe, aby se zabránilo ztrátě kvality. Před pře-

nosem je vhodné aplikovat na zvuk dolní propust (anti-aliasing) s hraniční frekvencí rovnou polovině vzorkovací frekvence.


### Hlasový výstup k multimetru Metex

Malou úpravou ve firmwaru modulu byla doplněna funkce hlasového výstupu pro multimetry Metex, vybavené sériovým portem. Funkce se aktivuje spojením propojky JP1 a vypnutím a zapnutím přístroje.

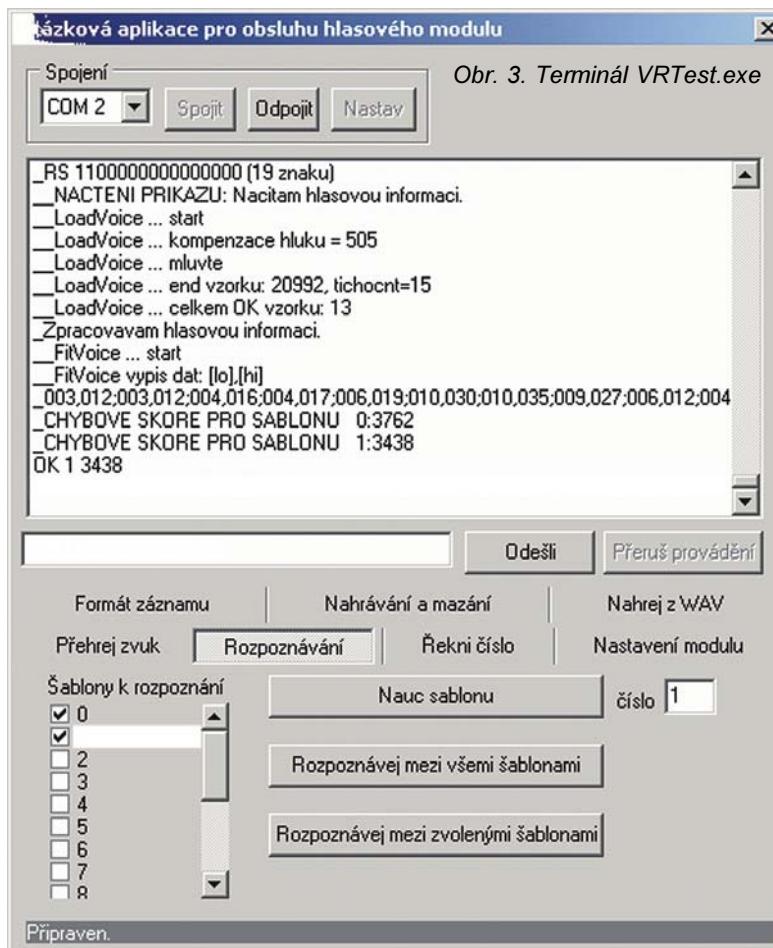

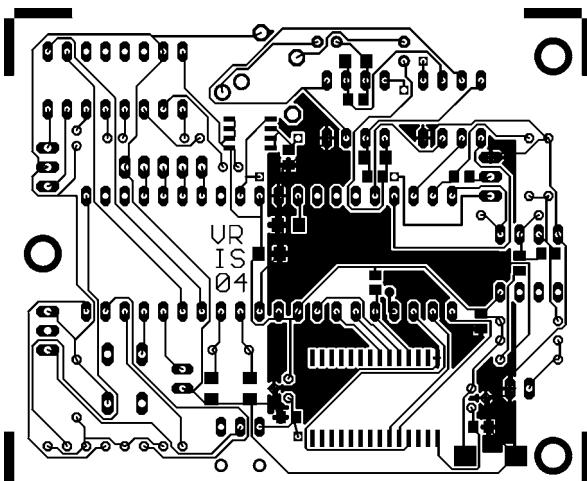

Obr. 5.  
Deska  
s plošnými  
spoji  
hlasového  
modulu

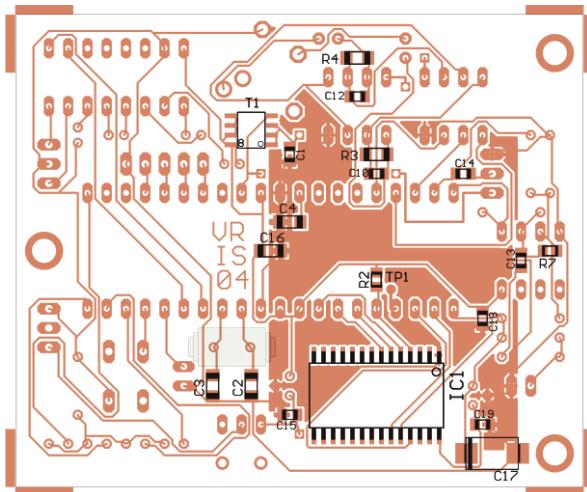

Obr. 6.  
Rozmístění  
součástek  
hlasového  
modulu  
(strana  
součásteck)



Obr. 6.  
Rozmístění  
součástek  
hlasového  
modulu  
(strana  
spojů)

Zapojení propojovacího kabelu je na obr. 4 (jako ochranný rezistor pro LED v optočlenu OK' působí proudové omezení v obvodu MAX232 - IC4). Rozhraní multimetu je opticky oddělené, na konektor na boku měřicího přístroje jsou vyvedeny vodiče ke dvojici optočlenů.

Samotný konektor vhodný pro Metexy není obvykle možné zakoupit, ale lze jej vyrobít z dlouhých konektoričkových (jumperových) kolíků (např. typ ASS12038G z GM Electronic), kterým odstraníme rozdrrcením v kleštích horní plastový díl.

Spojení propojky JP1 se změnil formát přenosu dat po RS-232 na formát, který používají multimety Metex (1200 Bd, 7 bit, 2 stopbity), a všechna přijatá data jsou nyní čtena hlasovým výstupem. Jednorázové přečtení zobrazeného údaje je možné spustit stiskem tlačítka S1 na modulu, které odesílá znak 'A' do multimetu, na což měřicí přístroj reaguje vrácením

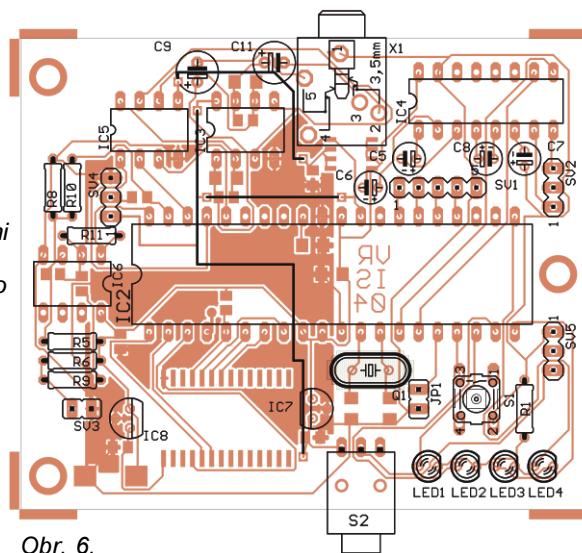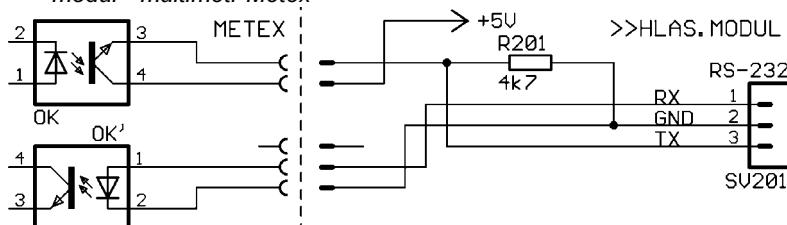Obr. 4. Propojovací kabel hlasový modul - multimetr Metex



DIN (přesná sestava krabičky je: WEB1002-B1 2 kusy, WEB1002-B4 1 kus, WEB1002-B5 1 kus), kdy neosazujeme vypínač S2 a nahradíme jej propojkou. Pro umístění modulu např. na zeď je vhodná krabička UK22P, do které se deska po opilování rohu pohodlně vejde. Pokud chcete modul používat jako hlasový výstup k multimetu, může být vhodná krabička UK28P s prostorem pro 9V baterii.

## Oživení

Při pečlivé práci by neměl být s oživením přístroje žádný problém. Osadíme všechny součástky mimo mikrokontrolér a paměť IC1 (nezapomeneme na trojici drátových propojek), připojíme modul k laboratornímu zdroji, nastavenému na 9 V s proudovým omezením asi 150 mA a ověříme funkci stabilizátorů 5 V a 3,3 V. Poté můžeme osadit IC1 a IC2 a propojit modul s PC pomocí kabelu podle obr. 2. Na PC spustíme terminál nebo program VRTest a ověříme všechny funkce modulu.

Pokud nefunguje přehrávání zvuků, lze pro otestování použít signál PWM, dostupný na pájecím bodě TP1. Při přehrávání zvuků je zde k dispozici výstupní signál s modulací PWM, který můžeme přes člen RC privést do nf zesilovače.

Upozorňuji, že zatížení signálu FLASH\_SO (např. kapacitou vodičů k ISP programátoru) může vést vzhledem ke slabému výstupnímu bufferu IC1 k těžko odhalitelným chybám, kdy jsou některé B čteny z IC1 chybě, což vyvolá nezřetelný šum při přehrávání RAW (nekomprimovaných) zvuků, ale zcela znemožní přehrávání komprimovaných (ADPCM) zvuků.

## Seznam součástek hlasového modulu

R1	1,2 kΩ
R2	10 kΩ, 0805
R3, R4	1,2 kΩ, 1206

